 


# 66.70 Estructura del Computador

## **Diseño de circuitos combinacionales**

# ¿Qué es **ANALIZAR** un circuito?

Dado un circuito lógico determinar el comportamiento de dicho circuito



$$Q = f(A, B, C, D) = ?$$

¿Qué hace este  
circuito?

# ¿Qué es **DISEÑAR** un Circuito?

Dado un problema encontrar un circuito lógico que resuelva dicho problema

Ejemplo: Diseñar un circuito que controle el encendido de una alarma sonora en función de varios sensores de temperatura, presencia, apertura de puertas y ventanas, etc.



Expr. informal -> Expresión formal -> Expresión mínima -> Circuito -> implementación

# *Lógica combinacional*

## ❖ Lógica de dos niveles

❖ Suma de productos

❖ Producto de sumas

## ❖ Lógica multinivel

$$\text{Ejemplo: } x'y + xy' + xz = x'y + x(y' + z)$$

# Complejidad de una solución


- ¿Cómo podemos medir la complejidad de una solución?
- ¿Cómo podemos comparar dos expresiones equivalentes?

# Complejidad de una solución

○  $Comp = \sum Tc.Ce$


- Tc: Tipo de compuerta
- Ce: Cantidad de entradas

 • Ej:  $Comp = 6_{AND} \cdot 4_{Entradas} + 1_{OR} \cdot 6_{Entradas} = 26$



Las compuertas tienen una cantidad limitada de entradas

PIN CONNECTIONS

 

# Métodos de Simplificación

- **Algebraico**
  - Se trabaja directamente sobre la expresión algebraica (prueba y error)
  - Se basa en eliminar términos y literales aplicando los postulados y los teoremas del Algebra de Boole
- **Gráfico**
  - Mapa de Karnaugh
- **Tabular**
  - Algoritmo de Quine-McCluskey

# *Simplificación por método algebraico*

Ejemplo:

$$F = A'C' + ABC + BC' + A'B'C + A'BC$$

$$F = A'C' + BC' + BC(A + A') + A'C(B + B')$$

$$F = A'C' + BC' + BC + A'C$$

$$F = A'(C' + C) + B(C' + C)$$

$$F = A' + B$$



# ***Método algebraico***

## ***Características***

- No incluye un procedimiento formal que asegure llegar a una expresión mínima
- Proclive a que se comentan errores de copia en los literales
- Se torna difícil con más de 4 o 5 variables

# Método algebraico

ABCD	Q
0000	0
0001	0
0010	0
0011	0
0100	1
0101	0
0110	0
0111	0
1000	1
1001	1
1010	0
1011	0
1100	1
1101	1
1110	1
1111	0

$$... + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + ...$$

$$A\bar{B}\bar{C}(\bar{D} + D)$$

$$A\bar{B}\bar{C}$$

Para la combinación  
A=1; B=0; C=0  
la función vale 1  
independientemente del  
valor de D

¡¡SON ADYACENTES!!

# *Mapa de Karnaugh*


- Relación entre el mapa de K y la tabla de verdad
- Definiciones:
  - Adyacencias
  - Implicante primo
  - Implicante primo esencial
- Permite encontrar las expresiones mínimas en forma de Suma de Productos o Producto de Sumas  
*(mínima cantidad de términos y mínima cantidad de entradas)*
- Se basa en: (1) encontrar todos los implicantes primos  
(2) seleccionar un conjunto mínimo de implicantes que cubra la función

# Mapa de Karnaugh

Por los 1's de la función

F(A, B, C, D)

Tabla de verdad

 

1		1	1
	1	1	
1	1		
1			1



1. Marcar implicants primos
2. Marcar Imp. primos esenciales
3. Construir expr.algebr c/ IPE
4. Agregar 1's hasta completar F



EXPRESION/es MÍNIMA/s

**“Suma de Productos”**

---

Resolver:

$$F = A'C' + ABC + BC' + A'B'C + A'BC$$

# Mapa de Karnaugh

Por los 1's de la función

Ejemplo 1

W X \ Y Z		W X			
		00	01	11	10
Y Z	00	0 1	4 1	12 1	8 1
	01	1 1	5 1	13 1	9 1
	11	3 1	7 1	15 1	11 1
	10	2 1	6 1	14 1	10 1

Ejemplo 3

W X \ Y Z		W X			
		00	01	11	10
Y Z	00	0 1	4 1	12 1	8 1
	01	1 1	5 1	13 1	9 1
	11	3 1	7 1	15 1	11 1
	10	2 1	6 1	14 1	10 1

Ejemplo 2


W X \ Y Z		W X			
		00	01	11	10
Y Z	00	0 1	4 1	12 1	8 1
	01	1 1	5 1	13 1	9 1
	11	3 1	7 1	15 1	11 1
	10	2 1	6 1	14 1	10 1

# Mapa de Karnaugh

Por los 0's de la función

$F(A, B, C, D)$

Tabla de verdad

 

	0		
0			0
		0	0
	0	0	



1. Marcar implicants primos
2. Marcar Imp. primos esenciales
3. Construir expr.algebr c/ IPE
4. Agregar 0's hasta completar F



EXPRESION/es MÍNIMA/s

**“Producto de Sumas”**

---

Resolver:

$$F = A'C' + ABC + BC' + A'B'C + A'BC$$

# Aplicar Mapas de Karnaugh

Para un proceso que se produce en una fábrica, nos piden diseñar un circuito que encienda una alarma según tres sensores T1, T2 y P

- T1 sensa la temperatura del proceso
  - $T1 = 1$  si  $T > 50^\circ$
  - $T1 = 0$  caso contrario
- T2 también sensa la temperatura del proceso
  - $T2 = 1$  si  $T < 10^\circ$
  - $T2 = 0$  caso contrario
- P sensa la presión del proceso
  - $P = 1$  si Presión  $> 10\text{atm}$
  - $P = 0$  caso contrario

La alarma deberá sonar siempre que T sea menor a  $10^\circ$  y P sea mayor a  $10\text{atm}$  o siempre que la temperatura supere los  $50^\circ$

Diseñar el circuito más simple que cumpla con esa función.

# *Redundancias*

*o “Funciones incompletamente especificadas”*

- Significado
- Como manejarlas en los Mapas de Karnaugh
  - ✓ Cuando conviene incluirlas en un implicants
  - ✓ Relación entre las redundancias de distintos implicants
  - ✓ Redundancias e implicants primos esenciales




# *Simplificación por mapas de Karnaugh*

Con redundancias

$F(A, B, C, D)$

Tabla de verdad

 

1	x	1	1
	x	x	
	1	1	



1. Marcar implicants primos
2. Marcar Imp. primos esenciales
3. Construir expr.algebr c/ IPE
4. Agregar 1's hasta completar F



EXPRESION/es MÍNIMA/s

“Producto de Sumas”

“Aprovechar” redundancias

**Sólo** sin son útiles para simplificar

# Mapas de Karnaugh de 5 variables

E=0

1			1
	X	X	
X			1

E=1

1			1
1	1	1	1
X			X

Vecindades?

# Mapas de Karnaugh de 6 variables

F=0	1			X
		1	X	
		1	1	
	1			1
F=1	X			1
	1	X	X	1
		X	X	
	1			1
A=0				
	1			1
		X	X	
	X			1
A=1				

Vecindades?

# Simplificación por mapa de Karnaugh

- **Ventajas**

- Da un procedimiento formal hacia la expresión mínima
- Aplicable para S de P y para P de S
- Fácil de aplicar (con pocas variables)

- **Desventajas**

- No es aplicable a más de 5 o ¿6? variables
- Depende de la habilidad visual y experiencia
- No es apropiado para implementar en software


# *Bajando más los costos*

- ✓ Reducir número de compuertas y mínimo número de entradas
- Elegir entre solución por suma de productos o por producta de sumas
- Reducir el número de inversores
- Reducir el número de circuitos integrados  
(los CI comerciales incluyen varias compuertas en el mismo chip dependiendo del número de entradas)
- Utilizar sólo compuertas NAND
  - Ventajas:
    - Menor costo que AND OR
    - Unificar el tipo de compuertas utilizadas en la implementación
  - Como?
- Compuertas NOR: idem NAND

# *Problemas de salida múltiple*

**N** entradas

**M** salidas

 

←  
*Aprovechar eventuales  
términos comunes*

*Ejemplo: columna de 8 leds encendida en  
correspondencia con datos de tres bits a la entrada*

# Problemas de salida múltiple

$$F_1(A, B, C, D) = \Sigma m(11, 12, 13, 14, 15)$$

$$F_2(A, B, C, D) = \Sigma m(3, 7, 11, 12, 13, 15)$$

$$F_3(A, B, C, D) = \Sigma m(3, 7, 12, 13, 14, 15)$$

AB \ CD	00	01	11	10
00			1	
01			1	
11			1	1
10			1	

$F_1$

AB \ CD	00	01	11	10
00			1	
01			1	
11	1	1	1	1
10				

$F_2$

AB \ CD	00	01	11	10
00			1	
01			1	
11	1	1	1	
10			1	

$F_3$


¿Qué compuertas puedo ahorrar respecto del problema de salida única?

# Problemas de salida múltiple


$$F_1(A, B, C, D) = \sum m(11, 12, 13, 14, 15)$$

$$F_2(A, B, C, D) = \sum m(3, 7, 11, 12, 13, 15)$$

 
$$F_3(A, B, C, D) = \sum m(3, 7, 12, 13, 14, 15)$$



 Implementación directa  
de  $F_1$   $F_2$  y  $F_3$




Consideradas como  
salida múltiple

 



# *Pasos para diseñar un circuito lógico combinacional*

- 1. Planteo informal del problema*
  - 2. Identificación de variables dependientes e independientes*
  - 3. Formalizar las salidas como funciones lógicas*
  - 4. Encontrar todas las expresiones mínimas posibles  
(por 1's y por 0's)*
- 
- 1. Diagrama circuital de una de esas expr. mínimas (cuál?)*
  - 2. Elegir circuitos integrados (un único tipo de compuerta?)*
  - 3. Implementación física*



Ver transparencia:  
"Bajando más los costos"

---

# *Algoritmo de Quine-McCluskey*

- Resulta apropiado para implementarlo en **software**
- Se organiza en forma **tabular**
- No impone límites, en principio, sobre el **número de variables**

# *Algoritmo de Quine-McCluskey*

Básicamente consiste en:

1. **Eliminar** tanto literales como sea posible **aplicando sistemáticamente**  $XY + XY' = X$
2. Usar una **tabla de implicants primos** para seleccionar un conjunto mínimo de implicants primos que combinados por medio de OR producen la función a simplificar

# Algoritmo de Quine-McCluskey

Pueden combinarse

$$AB'CD' + AB'CD = AB'C$$

$$1010 + 1011 = 101-$$

No pueden combinarse

$$A'BC'D + A'BCD'$$

$$0101 + 0110$$

1. Encontrar todos los implicants primos
  1. Agrupar minitérminos según la cantidad de 1's
  2. Comparar grupos adyacentes solamente
  3. Combinar minitérminos  $\rightarrow$  implicants
  4. Combinar implicants en pasos sucesivos (tildar cada impicante usado en cada combinación)
  5. Eliminar implicants duplicados
2. Elegir un conjunto mínimo de implicants primos
  1. Construir la tabla de implicants con:
    - a. Los implicants de menor orden que no fueron tildados
    - b. Los implicants de mayor orden
  2. Elegir los implicants primos esenciales
    1. Completar por medio de otros implicants primos todos los minitérminos de la función

**Ejemplo:**  $F(A,B,C,D) = \sum m(0,1,2,5,6,7,8,9,10,14)$


# Algoritmo de Quine-McCluskey

$$f(a,b,c,d) = \sum m(0,1,2,5,6,7,8,9,10,14)$$

## Paso 1

*Agrupar minitérminos según la cantidad de 1's*

grupo 0	0	0000
grupo 1	1	0001
	2	0010
	8	1000
grupo 2	5	0101
	6	0110
	9	1001
	10	1010
grupo 3	7	0111
	14	1110

 











*Sólo debemos comparar grupos adyacentes*

# Algoritmo de Quine-McCluskey

$$f(a,b,c,d) = \sum m(0,1,2,5,6,7,8,9,10,14)$$

**Paso 2** (Combinar implicantes de grupos vecinos)

	Columna I		Columna II
grupo 0	0   0000 		0,1   000-
grupo 1	1   0001 		0,2   00-0
	2   0010 		0,8   -000
	8   1000 		1,5   0-01
			1,9   -001
grupo 2	5   0101 		2,6   0-10
	6   0110 		2,10   -010
	9   1001 		8,9   100-
	10   1010 		8,10   10-0
grupo 3	7   0111 		5,7   01-1
	14   1110 		6,7   011-
			6,14   -110
			10,14   1-10

# Algoritmo de Quine-McCluskey

$$f(a,b,c,d) = \sum m(0,1,2,5,6,7,8,9,10,14)$$

**Paso 3** (Agrupar la columna 2 y combinar implic. de grupos vecinos)

	Columna I	Columna II	Columna III
grupo 0	0 0000 ☐	0,1 000- ☐	0,1,8,9 -00-
grupo 1	1 0001 ☐	0,2 00-0 ☐	0,2,8,10 -0-0
	2 0010 ☐	0,8 -000 ☐	0,8,1,9 -00-
	8 1000 ☐	1,5 0-01 ☐	0,8,2,10 -0-0
		1,9 -001 ☐	2,6,10,14 --10
grupo 2	5 0101 ☐	2,6 0-10 ☐	2,10,6,14 --10
	6 0110 ☐	2,10 -010 ☐	
	9 1001 ☐	8,9 100- ☐	
	10 1010 ☐	8,10 10-0 ☐	
grupo 3	7 0111 ☐	5,7 01-1 ☐	
	14 1110 ☐	6,7 011- ☐	
		6,14 -110 ☐	
		10,14 1-10 ☐	

# Algoritmo de Quine-McCluskey

$$f(a,b,c,d) = \sum m(0,1,2,5,6,7,8,9,10,14)$$

**Paso 4** (Eliminar combinaciones repetidas)

	Columna I	Columna II	Columna III
grupo 0	0 0000 ☐	0,1 000- ☐	0,1,8,9 -00-
grupo 1	1 0001 ☐	0,2 00-0 ☐	0,2,8,10 -0-0
	2 0010 ☐	<u>0,8 -000 ☐</u>	<del>0,8,1,9 -00-</del>
	8 1000 ☐	1,5 0-01 ☐	<del>0,8,2,10 -0-0</del>
		1,9 -001 ☐	<u>2,6,10,14 --10</u>
grupo 2	5 0101 ☐	2,6 0-10 ☐	<del>2,10,6,14 --10</del>
	6 0110 ☐	2,10 -010 ☐	
	9 1001 ☐	8,9 100- ☐	
	10 1010 ☐	8,10 10-0 ☐	
grupo 3	7 0111 ☐	<u>5,7 01-1</u>	
	14 1110 ☐	6,7 011- ☐	
		6,14 -110 ☐	
		10,14 1-10 ☐	



# Algoritmo de Quine-McCluskey

$$f(a,b,c,d) = \sum m(0,1,2,5,6,7,8,9,10,14)$$

**Paso 5** (Formar F con los términos no tildados)

	Columna I	Columna II	Columna III
grupo 0	0 0000 ☐	0,1 000- ☐	0,1,8,9 -00- ←
grupo 1	1 0001 ☐	0,2 00-0 ☐	0,2,8,10 -0-0 ←
	2 0010 ☐	0,8 -000 ☐	<del>0,8,1,9 -00-</del>
	8 1000 ☐	1,5 0-01 ←	<del>0,8,2,10 -0-0</del>
		1,9 -001 ☐	2,6,10,14 --10 ←
grupo 2	5 0101 ☐	2,6 0-10 ☐	<del>2,10,6,14 --10</del>
	6 0110 ☐	2,10 -010 ☐	
	9 1001 ☐	8,9 100- ☐	
	10 1010 ☐	8,10 10-0 ☐	
grupo 3	7 0111 ☐	5,7 01-1 ←	
	14 1110 ☐	6,7 011- ←	
		6,14 -110 ☐	
		10,14 1-10 ☐	


$$f = a'c'd + a'bd + a'bc + b'c' + b'd' + cd'$$

# Algoritmo de Quine-McCluskey

$$f(a,b,c,d) = \sum m(0,1,2,5,6,7,8,9,10,14)$$

*Resultado obtenido:*
 
$$\mathbf{f = a'c'd + a'bd + a'bc + b'c' + b'd' + cd'}$$



Coincide con el que podríamos obtener por medio .  
del mapa de Karnaugh?

# Algoritmo de Quine-McCluskey


$$f(a,b,c,d) = \sum m(0,1,2,5,6,7,8,9,10,14)$$

Resultado obtenido:

$$\mathbf{f = a'c'd + a'bd + a'bc + b'c' + b'd' + cd'}$$

← Quine-McCluskey

$$\mathbf{F = a'bd + cd' + b'c'}$$

 

# Algoritmo de Quine-McCluskey



$$f(a,b,c,d) = \sum m(0,1,2,5,6,7,8,9,10,14)$$

Resultado obtenido:

$$f = a'c'd + a'bd + a'bc + b'c' + b'd' + cd'$$

← Quine-McCluskey

$$F = a'bd + cd' + b'c'$$

  

Necesitamos un método para eliminar los **términos redundantes**



“Tabla de  
implicants primos”

# Tabla de implicantes primos

(Segunda parte del algoritmo de Quine-McCluskey)

$$f = a'c'd + a'bd + a'bc + b'c' + b'd' + cd'$$

		minitérminos									
		0	1	2	5	6	7	8	9	10	14
Implicantes primos	(0,1,8,9) $b'c'$	X	X					X	X		
	(0,2,8,10) $b'd'$	X		X				X		X	
	(2,6,10,14) $cd'$			X		X				X	X
	(1,5) $a'c'd$		X		X						
	(5,7) $a'bd$				X		X				
	(6,7) $a'bc$					X	X				

¿Cómo sabemos cuáles son los implicantes primos esenciales?

# Tabla de implicantes primos

(Segunda parte del algoritmo de Quine-McCluskey)

$$f = a'c'd + a'bd + a'bc + b'c' + b'd' + cd'$$

		minitérminos										
		0	1	2	5	6	7	8	9	10	14	
(0,1,8,9)	b'c'	X	X					X	X			
(0,2,8,10)	b'd'	X		X				X		X		
(2,6,10,14)	cd'			X		X				X	X	
(1,5)	a'c'd		X		X							
(5,7)	a'bd				X		X					
(6,7)	a'bc					X	X					

Una vez que un implicante fue incluido en  $F$ , todos los minitérminos que este abarca dejan de ser tenidos en cuenta para formar  $F$


# Tabla de implicantes primos

(Segunda parte del algoritmo de Quine-McCluskey)

$$f = a'c'd + a'bd + a'bc + b'c' + b'd' + cd'$$

Implicantes primos

		minitérminos										
		0	1	2	5	6	7	8	9	10	14	
(0,1,8,9)	$b'c'$	x	x					x	x			
(0,2,8,10)	$b'd'$	x		x				x		x		
(2,6,10,14)	$cd'$			x		x				x	x	
(1,5)	$a'c'd$		x		x							
(5,7)	$a'bd$				x		x					
(6,7)	$a'bc$					x	x					

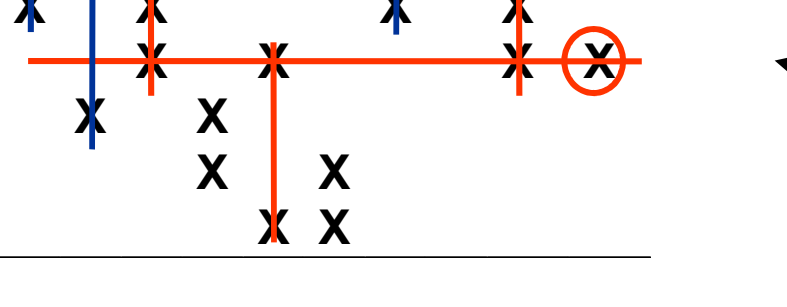

(0,1,8,9) y (2,6,10,14)  
fueron incluidos

Una vez que un implicante fue incluido en  $F$ , todos los minitérminos que este abarca dejan de ser tenidos en cuenta.

# Tabla de implicantes primos

(Segunda parte del algoritmo de Quine-McCluskey)

$$f = a'c'd + a'bd + a'bc + b'c' + b'd' + cd'$$

Implicantes primos

minitérminos

		0	1	2	5	6	7	8	9	10	14
(0,1,8,9)	$b'c'$	x	x					x	<span style="border: 2px solid blue; border-radius: 50%; padding: 2px;">x</span>		
(0,2,8,10)	$b'd'$	x		x				x		x	
(2,6,10,14)	$cd'$			x		x				x	<span style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">x</span>
(1,5)	$a'c'd$		x		x						
(5,7)	$a'bd$				x		x				
(6,7)	$a'bc$					x	x				

(0,1,8,9) y (2,6,10,14)  
fueron incluidos

Con los Implicantes primos esenciales no cubrimos toda la función.



Con qué criterio elegimos la cantidad mínima de IP- NE?



# Tabla de implicantes primos

(Segunda parte del algoritmo de Quine-McCluskey)

$$f = a'c'd + a'bd + a'bc + b'c' + b'd' + cd'$$

minitérminos

Implicantes primos

		0	1	2	5	6	7	8	9	10	14
(0,1,8,9)	$b'c'$	x	x					x	x		
(0,2,8,10)	$b'd'$	x		x				x		x	
(2,6,10,14)	$cd'$			x		x				x	x
(1,5)	$a'c'd$		x		x						
(5,7)	$a'bd$				x		x				
(6,7)	$a'bc$					x	x				

(0,1,8,9) y (2,6,10,14)  
fueron incluidos

Con los Implicantes primos esenciales no cubrimos toda la función.



Con qué criterio elegimos la cantidad mínima de IP- NE?



Elegimos los implicantes que incluyen mayor cantidad de minitérminos

# Bibliografía

## ----- SISTEMAS NUMERICOS Y ARITMETICA BINARIA -----

- Teoría de Conmutación y Diseño Lógico – Hill F., Peterson G. - Ed. Limusa      Capítulo 2
- La PC por dentro – GINZBURG Mario - Ed. Biblioteca Técnica Superior - 3º Edición      Apéndice 1
- :
- La PC por dentro – GINZBURG Mario - Ed. Biblioteca Técnica Superior - 3º Edición  
Complemento a la unidad 1 (Aritmética binaria, al final del libro)
- MURDOCCA M.J., HEURING V. P. "Principios de Arquitectura de Computadoras", Prentice Hall, 2002
- JOHN F. WAKERLY, "Diseño digital: Principios y prácticas", Pearson Educación, 2001

Adicionalmente una referencia a la norma IEEE 754 puede consultarse en:  
[http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE\\_punto\\_flotante](http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_punto_flotante)

## ----- ALGEBRA DE BOOLE Y DISEÑO DE CIRCUITOS COMBINACIONALES -----

- Introducción a las Técnicas Digitales con CI – Mario GINZBURG - Ed Biblioteca Técnica Superior - 8º Ed.  
Capítulos 4, 5 y 6
- Teoría de Conmutación y Diseño Lógico – HILL F., PETERSON G. - Ed. Limusa      Capítulos 3, 4, 6 y 7
- MURDOCCA M.J., HEURING V. P. "Principios de Arquitectura de Computadoras", Prentice Hall, 2002 (Apéndice)
- JOHN F. WAKERLY, "Diseño digital: Principios y prácticas", Pearson Educación, 2001